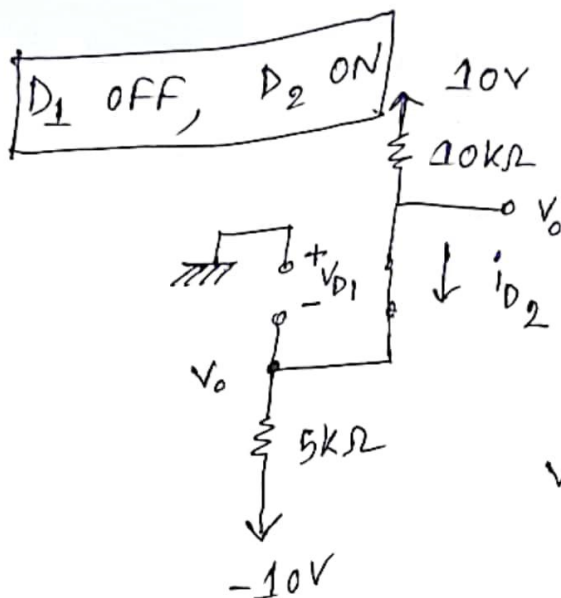


1 (i)



$$i_{D2} = \frac{10 - (-10)}{10 + 5}$$

$$= \frac{20}{15}$$

$$= 1.33 \text{ mA} > 0$$

$$V_o = 10 - 10 \times i_{D2}$$

$$= 10 - 10 \times \frac{20}{15}$$


$$= -3.33 \text{ V}$$

$$i_{D1} = I = 0$$

$$V_{D1} = V_A - V_C = 0 - V_o = 0 + 3.33 < 0$$

assumption wrong.

both on

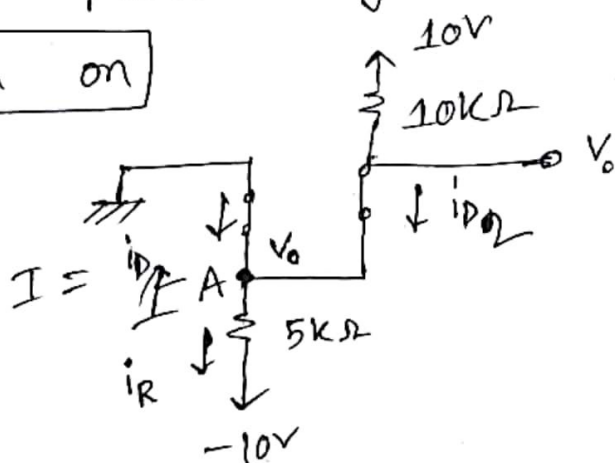

Here, $V_o = 0 \text{ V}$

[the node is connected to ground]

$$i_{D2} = \frac{10 - V_o}{10} = \frac{10}{10} = 1 \text{ mA} > 0$$


$$i_R = \frac{0 - (-10)}{5} = 2 \text{ mA}$$

at node A, $i_{D2} + i_{D1} = i_R$

$$\Rightarrow i_{D1} = i_R - i_{D2} = 2 - 1 = 1 \text{ mA} > 0$$

\therefore assumption verified.

(ii) assume both ON.

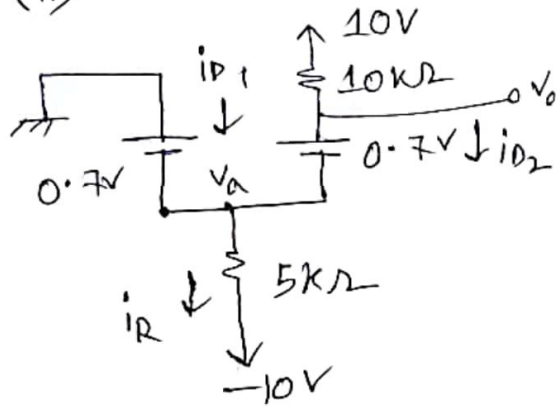

for D_1 , $-V_a + 0 = 0.7$

$\therefore V_a = 0.7 - 0.7V$

for D_2 , $V_0 - V_a = 0.7$

$\Rightarrow V_0 = 0.7 + V_a$
 $= 0V$


$i_D = \frac{10 - V_0}{10} = \frac{10}{10} = 1mA > 0$

$i_R = \frac{V_a + 10}{5} = \frac{-0.7 + 10}{5} = 1.86mA$

$i_{D1} + i_{D2} = i_R \Rightarrow i_{D1} = i_R - i_{D2} = 1.86 - 1 = 0.86mA > 0$

assumption verified.

(iii) D_1 off, D_2 ON

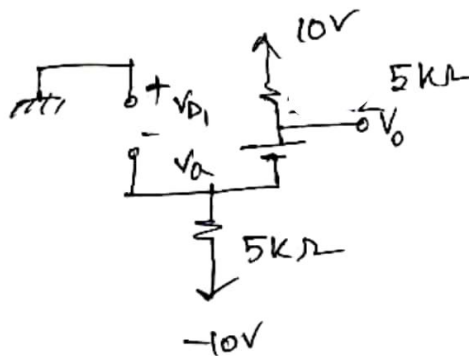

at node V_0 , $\frac{V_0 - 10}{5} + \frac{V_a + 10}{5} = 0$, here $V_0 - V_a = 0.7$

$\Rightarrow \frac{V_0 - 10}{5} + \frac{(V_0 - 0.7) + 10}{5} = 0 \Rightarrow V_0 = 0.35V$


$\therefore i_{D2} = \frac{10 - V_0}{5} = \frac{10 - 0.35}{5} = 1.93mA > 0$

$V_{D1} = V_a - V_c = 0 - V_a = 0 - (V_0 - 0.7) = 0.35V < 0.7$

\therefore assumptions are correct.

②

Assumption: D_1, D_2 both ON.

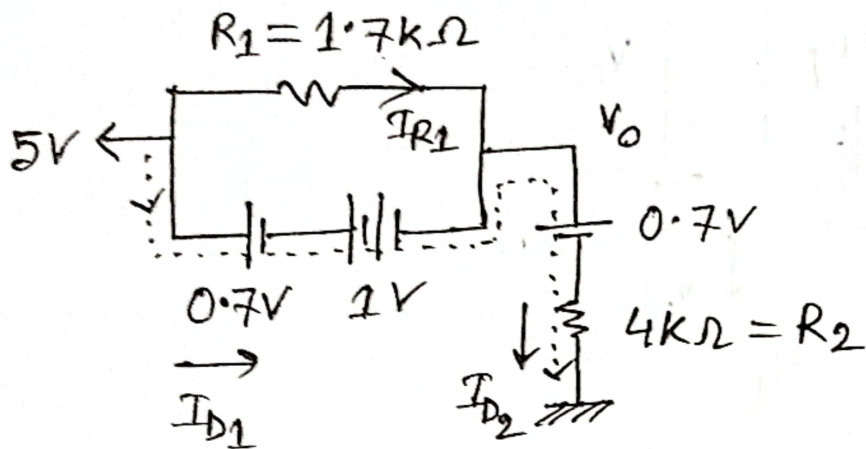

at the dotted line,

$$5 - 0.7 - 1 - 0.7 - 4I_{D2} = 0$$

$$\Rightarrow I_{D2} = \frac{2.6}{4} = 0.65 \text{ mA} > 0$$

$$V_0 = 5 - 0.7 - 1 = 3.3 \text{ V}$$

$$I_{R1} = \frac{5 - V_0}{R_1} = \frac{5 - 3.3}{1.7} = 1 \text{ mA}$$

at node V_0 , using KCL, $I_{D2} = I_{D1} + I_{R1}$

$$\Rightarrow I_{D1} = I_{D2} - I_{R1}$$


$$= 0.65 - 1$$

$$= -0.35 \text{ mA} < 0$$

$\therefore D_1$ ON is a wrong assumption

D_2 ON is a correct assumption ($\because I_{D2} > 0$)

lets assume D_1 is OFF, D_2 is ON

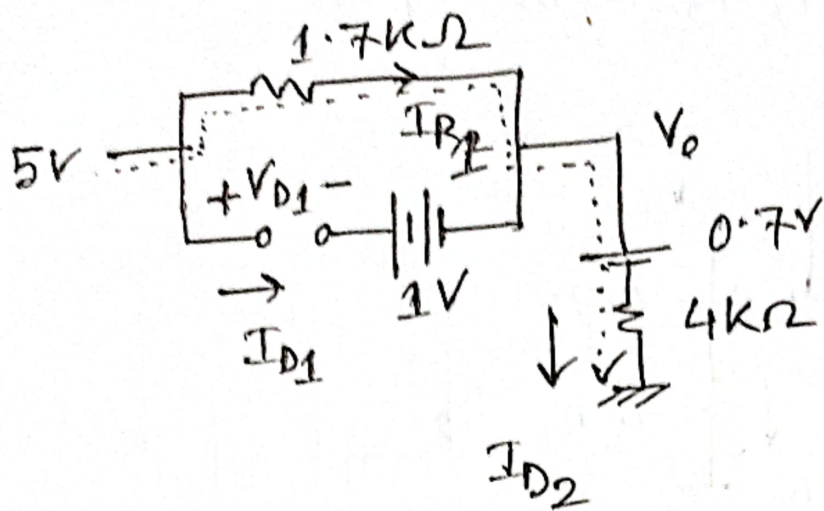

From the figure, $I_{D1} = 0$
 $\therefore I_{D2} = I_{R1}$

along the dotted line,

$$5 - 1.7 I_{R1} - 0.7 - 4 I_{D2} = 0$$

$$\Rightarrow 4.3 = 1.7 I_{D2} + 4 I_{D2} \quad [\because I_{D2} = I_{R1}]$$

$$\therefore I_{D2} = 0.7544 \text{ mA} > 0 \quad \therefore D_2 \text{ is ON}$$

$$= I_{R1}$$

and,


$$V_o = 5 - 1.7 I_{R1} = 3.718 \text{ V}$$

$$\text{Here, } V_{D1} = 5 - (V_o + 1) = 5 - 4.718 < 0.7 \text{ V}$$

$\therefore D_1$ is OFF

(b) now, $V_1 = 10V$

we'll assume both D_1 and D_2 is ON.

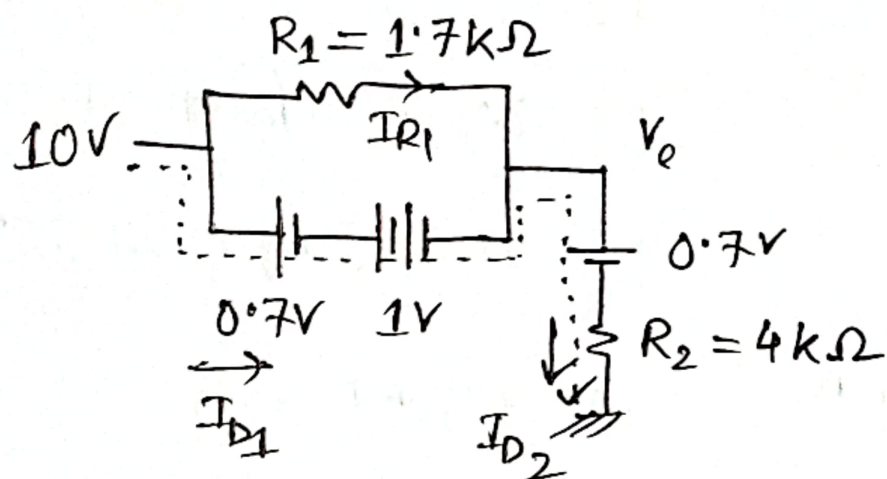

$$\text{Here, } V_0 = 10 - 0.7 - 1 = 8.3V$$

$$I_{R1} = \frac{10 - V_0}{R_1} = 1mA$$

along the dotted line,

$$10 - 0.7 - 1 - 0.7 - 4I_{D2} = 0$$

$$\Rightarrow I_{D2} = 1.9mA$$

$$\text{at node } V_0, \quad I_{D2} = I_{D1} + I_{R1}$$

$$\therefore I_{D1} = 1.9 - 1 = 0.9mA$$

Since both $I_{D1} > 0$ and $I_{D2} > 0$,

the assumptions are correct.

For problem 3 and 4, see the solutions of previous semester's term questions.