

1(a)

Given, the light should be ON if it goes below 20Lux (at dusk).

$$20 \text{ lux} = 2\text{V}$$

$$0 \text{ lux} = 1\text{V}$$


$$80 \text{ lux} = 3\text{V}$$

$$V_+ < 2\text{V}$$

$$V_+ = 1\text{V}$$


$$V_- > 2\text{V}$$

$$V_- = 2\text{V}$$

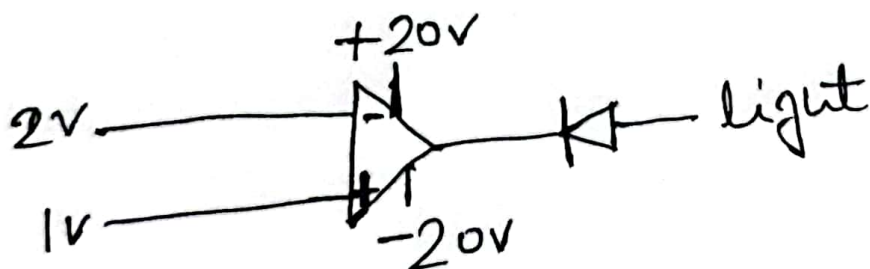

1(b)

It is an inverting adder.

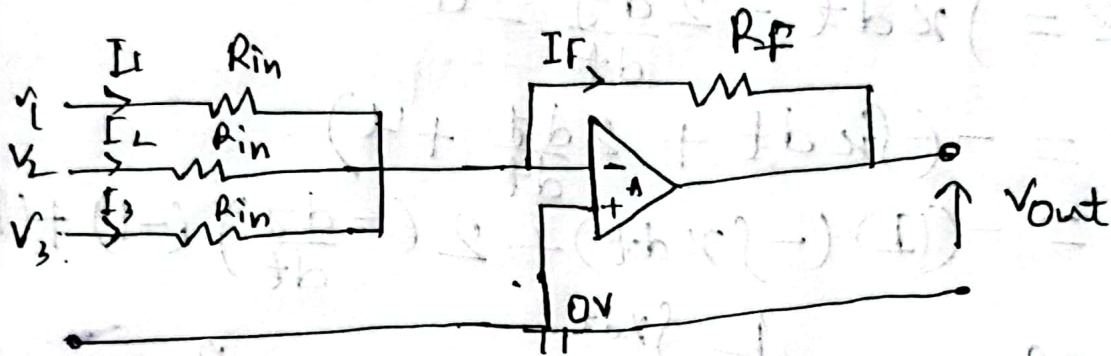

$$V_1 = 1V, V_2 = 2V \text{ and } V_3 = 1.5V$$

$$\text{Let, } R_{in} = R_f = 10k\Omega$$


$$\begin{aligned} V_o &= - \left(\frac{R_f}{R_{in}} V_1 + \frac{R_f}{R_{in}} V_2 + \frac{R_f}{R_{in}} V_3 \right) \\ &= - \left(\frac{10}{10} \times 1 + \frac{10}{10} \times 2 + \frac{10}{10} \times 1.5 \right) \\ &= - (1 + 2 + 1.5) \\ &= - 4.5V \end{aligned}$$

1(c)

$$(i) z = \int x dt - 2 \frac{dy}{dt} - u$$

$$= -(\int x dt + 2 \frac{dy}{dt} + u)$$
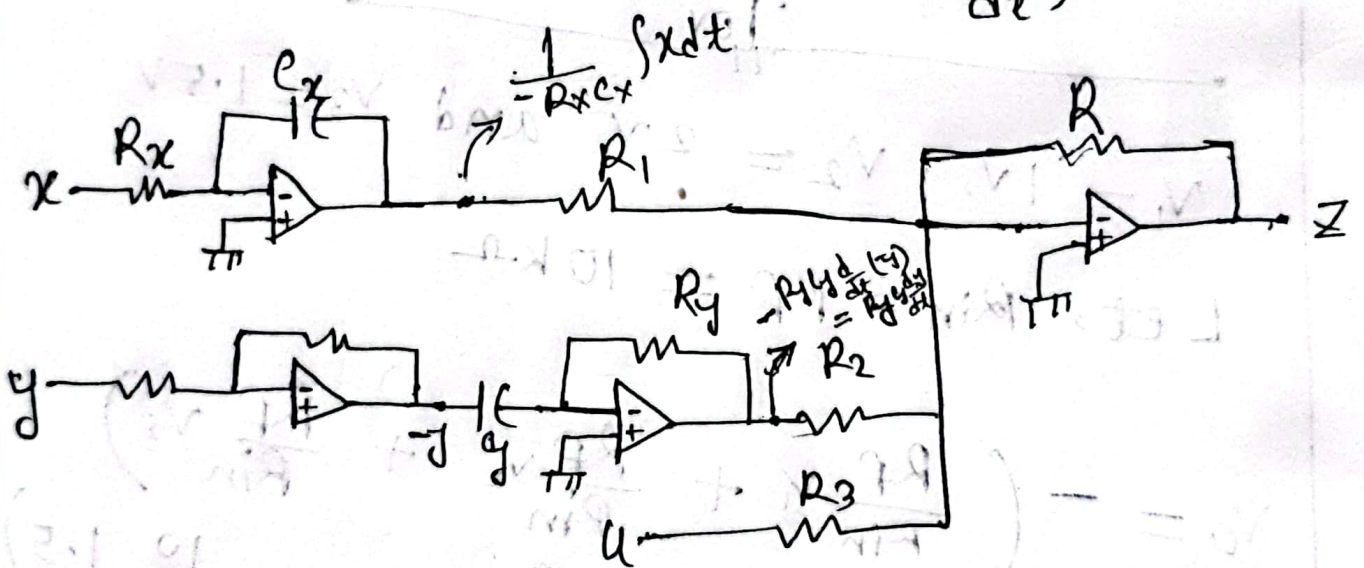
$$= -(1)(-\int x dt) + 2(-\frac{dy}{dt})(-1) + (1)(u)$$



Here,

$$\frac{-1}{R_x C_x} = -1$$

$$\text{Let, } C_x = 47 \mu F$$

$$\therefore R_x = 21.2766 \text{ k}\Omega$$

$$\text{Again, } -R_y C_y = -1$$

$$\text{Let, } C_y = 47 \mu F$$

$$\therefore R_y = 21.2766 \text{ k}\Omega$$

Again, $\frac{R}{R_1} = 1$, $\frac{R}{R_2} = 2$, $\frac{R}{R_3} = 1$.


Let, $R = 10k\Omega$

$\therefore R_1 = 10k\Omega$

$R_2 = 5k\Omega$

$R_3 = 10k\Omega$


(ii) $y = 12x$
 $= -12x$

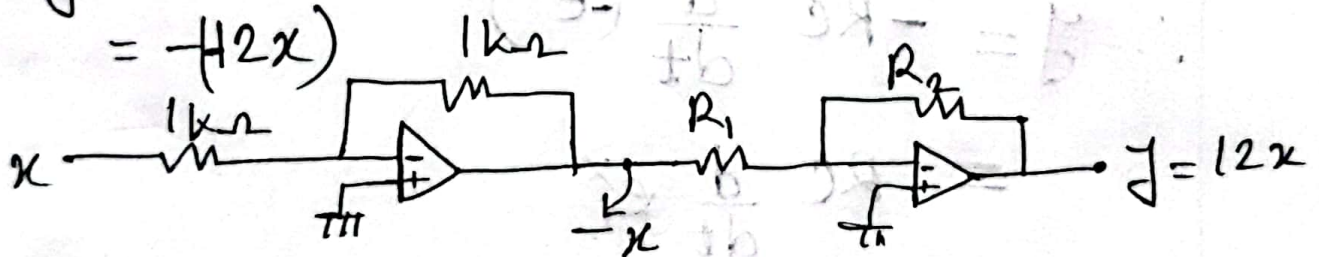

here, $-\frac{R_2}{R_1} = -12$

Let, $R_1 = 1k\Omega$

$\therefore R_2 = 12k\Omega$

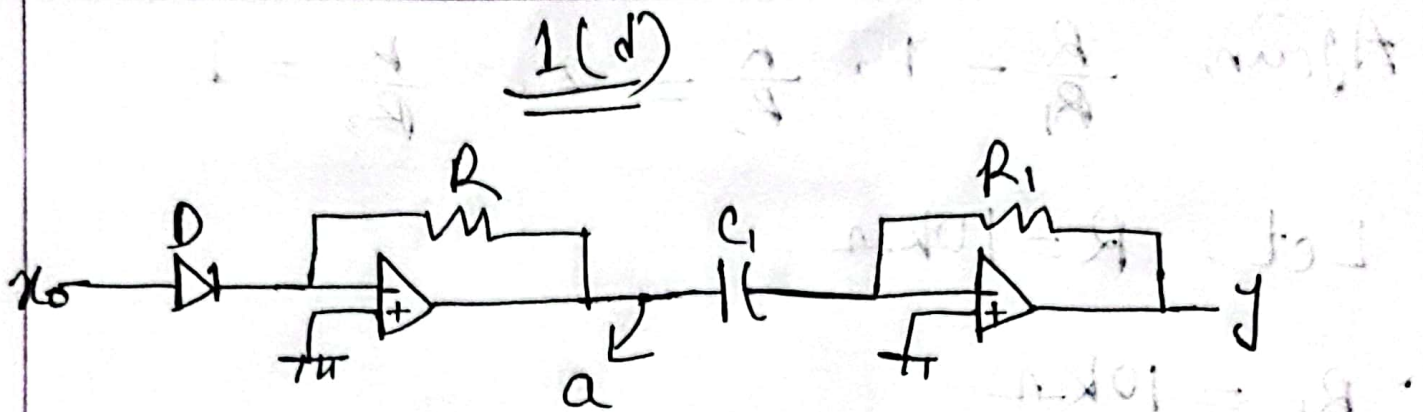

Given, $I_s R = 1$ and $V_T = 1$

$$a = -I_s R \exp\left(\frac{x}{V_T}\right)$$

$$\Rightarrow a = -\exp(x)$$


$$\therefore y = -RC \frac{d}{dt} (-e^x)$$

$$= RC \frac{d}{dt} e^x$$

Answer To The Question No: 2


2(a)

$$F = (A+B)C$$

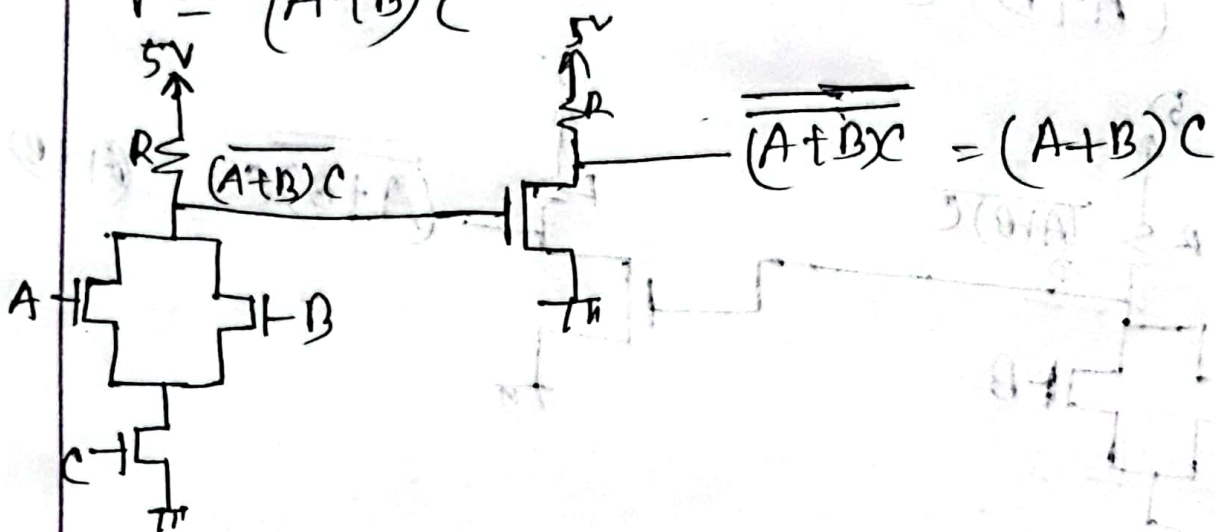


2(b)

$$F = (\bar{A}B + CD)$$

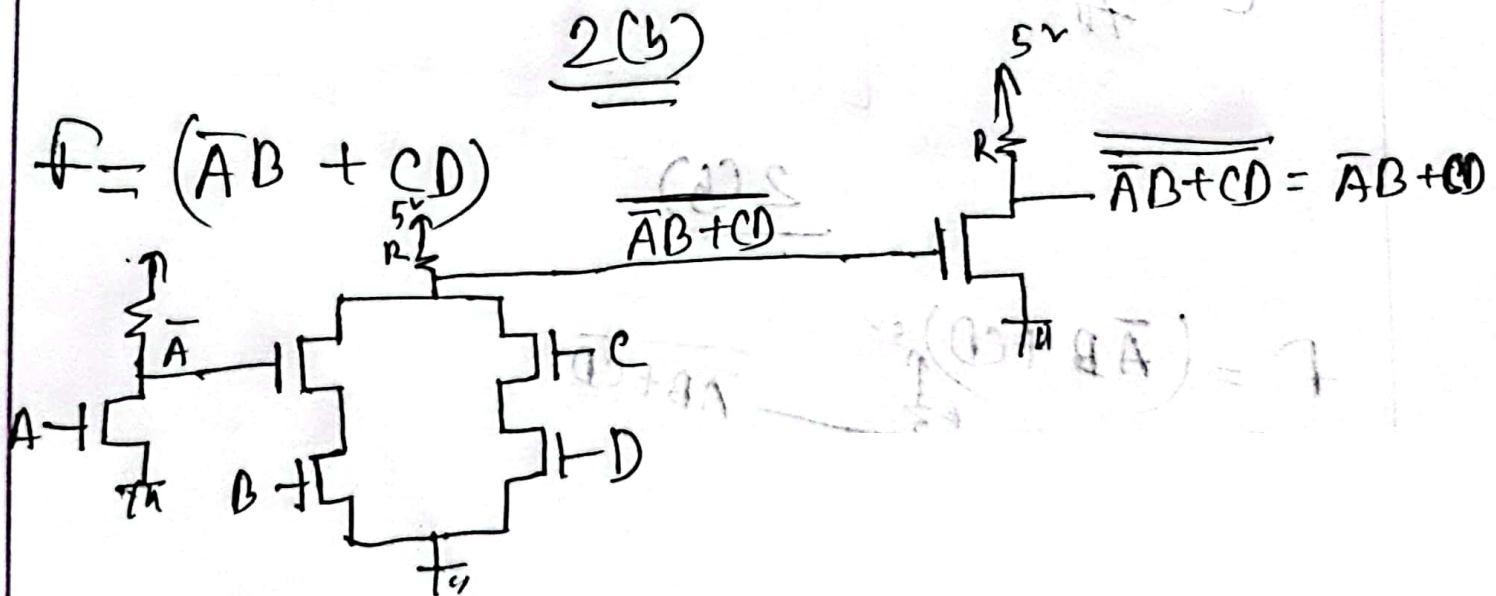

2(c)
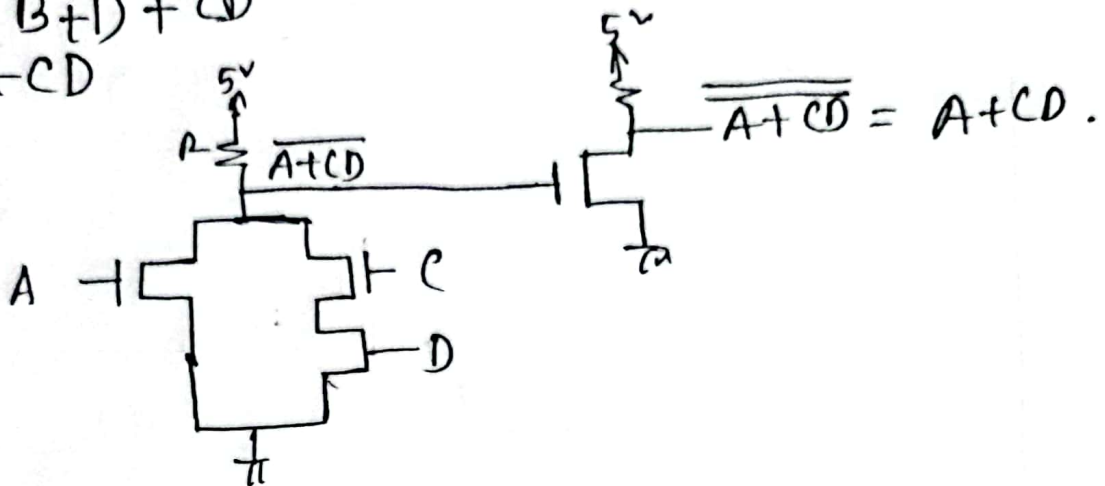
$$\begin{aligned}
 f &= AB + A + CD \quad (\text{with simplification}) \\
 &= A(B+1) + CD \\
 &= A + CD
 \end{aligned}$$



$$f = AB + A + CD \quad (\text{without simplification})$$

