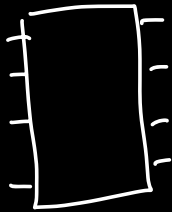


Transistor - Transistor logic



BJT


Bipolar \rightarrow saturated / Faster switching compared to DTL



74 - Ic TTL circuit

Multiemitter Transistor

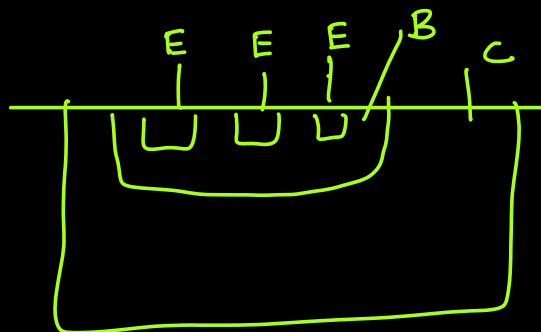
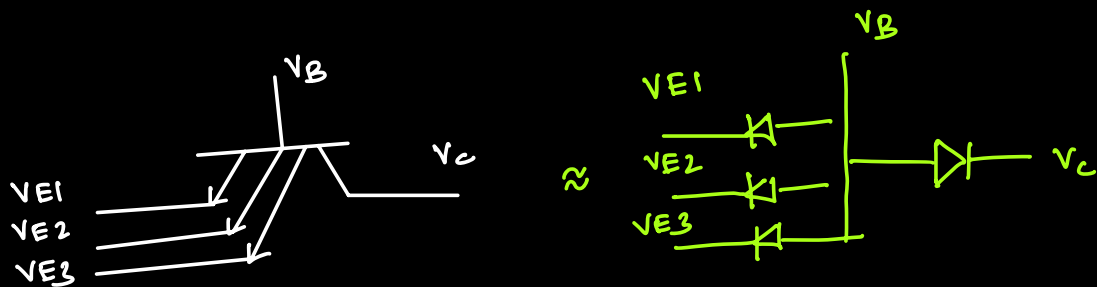


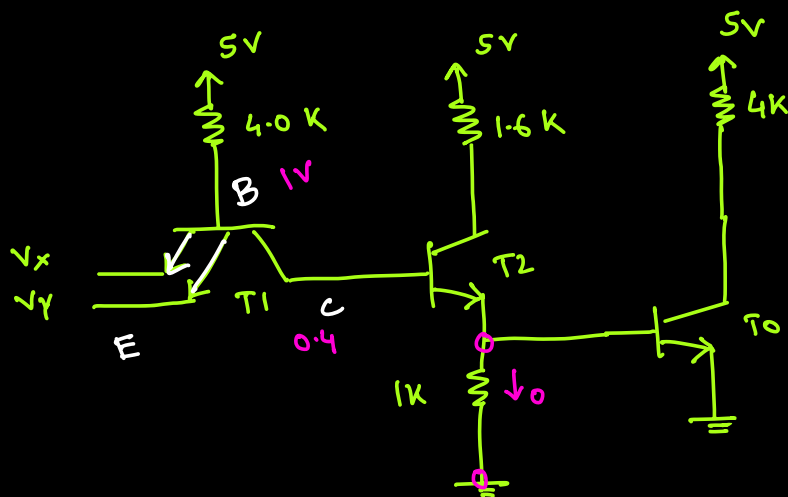

case 1

$$V_x = V_y = 0.2V$$

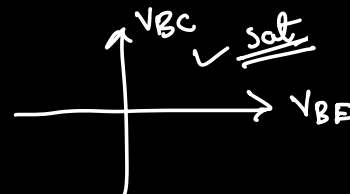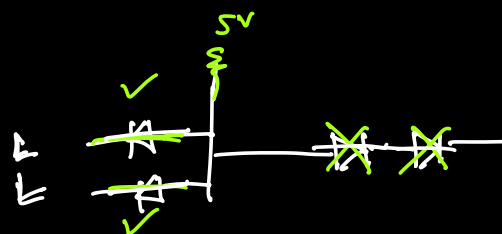assume BC & BE
junction of T1 \rightarrow forward biased
(saturation)



① $V_{CE} = 0.2V$

$$V_{E1} = 0.2V$$

② $V_{BE} = 0.8V$


$$V_{E2} = 0.2V$$

$$V_{CE} = V_C - V_E = 0.2$$

$$V_C = 0.2 + 0.2 = 0.4V$$

$$V_B = 0.8 + 0.2 = 1V$$

$$\beta_F = 30$$

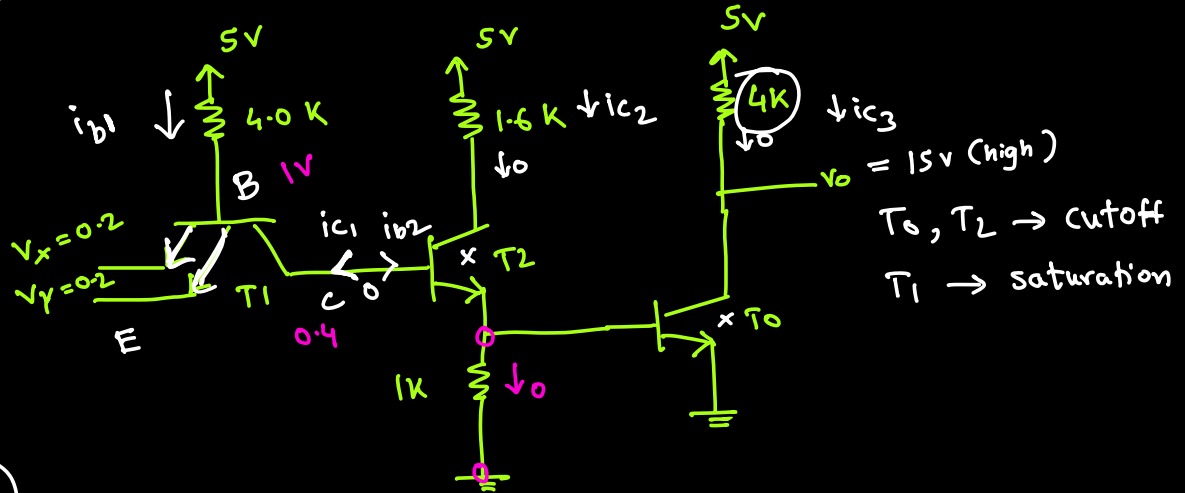

T_1

$$i_{b1} = \frac{5-1}{4K} = 1mA //$$

$$i_{c1} = 0$$

$$i_{E1} = i_{Ex} + i_{Ey} = i_{c1} + i_{b1}$$

$$i_{E1} = 1mA$$

$$i_{Ex} = i_{Ey} = 0.5mA$$

$$\beta_{forced1} = \frac{i_{c1}}{i_{b1}} = \frac{0}{1} = 0 < \beta_{FWD}$$

$$i_{c1} = -i_{b2}$$

$$i_{c1} = -0 = 0$$


$$i_B = \frac{5 - 0.9}{4.0 \text{ K}}$$

$$i_C = 0$$

$$i_E = i_B$$

$$i_{EY} = 0$$

$$\therefore i_{EX} = i_E$$

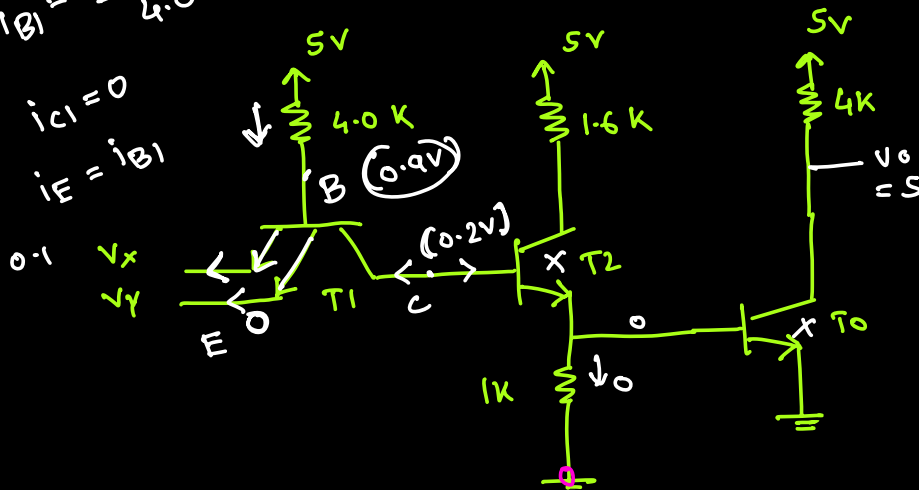

$$V_{BE} = 0.8 \text{ V}$$

$$V_{CE} = 0.1 \text{ V}$$

T1




$$V_{E1} = 0.1$$

$$V_B = 0.1 + 0.8$$


$$V_C = 0.1 + 0.1$$

$$V_X = 0.1 \text{ V}$$

$$V_Y = 5 \text{ V}$$

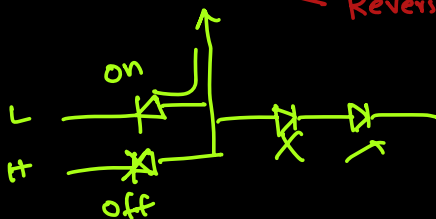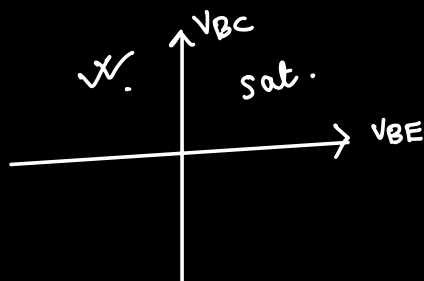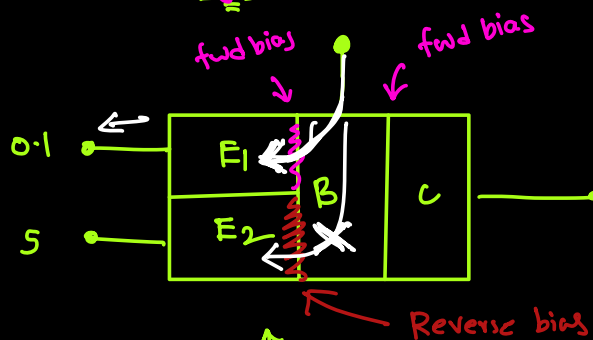

Sat.

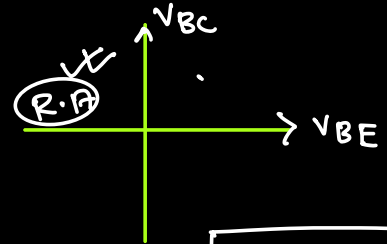

[illegible]

$$V_{C_2} - V_{E_2} = 0.1$$

$$V_{C_2} = 0.1 + 0.8 = 0.9V$$

$$V_{BC} = 0.7$$
$$V_C = 1.6$$

$$V_B - V_C = 0.7$$
$$V_B = 0.7 + 1.6$$
$$= 2.3$$

$$i_{b1} = \frac{5 - 2.3}{4.0k} = 0.675 \text{ mA}$$

(T₁)

$$i_{b1} = 0.67 \text{ mA}$$

$$0.1 = \frac{i_{E1}}{i_{b1}} = \frac{i_{E1}}{0.67}$$

$$\beta_{rev} = \frac{I_E}{I_B}$$

$$i_{E1} = 0.1 \times 0.675 \text{ mA}$$

$$i_{E1} = 0.0675 \text{ mA}$$

$$i_{c1} = i_{Ex} + i_{Ey} + i_{b1}$$

$$i_{Ex} = i_{Ey} = 0.0675 \text{ mA}$$

$$= 0.0675$$

$$+ 0.0675 + 0.67$$

$$i_{c1} = 0.81 \text{ mA}$$

(T₂)

$$i_{c1} = i_{b2} = 0.81 \text{ mA}$$

$\beta_{forced} \rightarrow ?$

$$i_{c2} = \frac{5 - 0.9}{1.6 \text{ k}} = 2.56 \text{ mA}$$

$$\beta_{forced} = \frac{2.56}{0.81} = < 25$$

$$i_{E2} = i_{b2} + i_{c2} = 0.81 + 2.56 \text{ mA}$$

(T₀)

$$i_{c0} = \frac{5 - 0.1}{4 \text{ k}} = 1.23 \text{ mA}$$

$$i_{E2} = i_{b0} + i_{c1}$$

$$i_{b0} = i_{E2} - i_{c1}$$

$$\beta_{forced} = \frac{1.23}{i_{b0}}$$

$$= (0.81 + 2.56) - 0.8 \text{ mA}$$

$$= < 25$$

$$= 2.56$$