

Md. Mahir Jawad

20101285

Section: 05

$$1) -22 - 16 = -22 + (-16)$$

In 2's complement it will be:

$$-22 = -(010110)_2 = (101010)_2 \quad \left[\begin{array}{l} \text{Inverting} \\ 1 \text{ with } 0 \text{ and} \\ \text{add } 1 \end{array} \right]$$

$$-16 = -(010000)_2 = (110000)_2$$

\therefore 2's complement = ~~101010~~

$$\begin{array}{r} 101010 \\ + 110000 \\ \hline (1011010)_2 \end{array}$$

Here we get 1 as overflow bit in the 7th position. It is to be omitted.

Ans: 011010, Overflow.

2) Given,

$$F(a, b, c, d) = \sum m(8, 9, 11, 12, 13, 15)$$

$$= AB'c'd' + AB'c'd + AB'cd + ABc'd' + ABC'd + ABCd$$

$$= AB'c'(d' + d) + AB'cd + ABc'd' + ABCd$$

$$= AB'c' + AB'cd + ABc'd' + ABCd$$

$$= AB'(d + c') + ABc'd' + ABCd$$

$$= AB'(d + c') + ABc'(d' + d) + ABCd$$

$$= AB'(d + c') + ABc' + ABCd$$

$$= AB'(d + c') + AB(cd + c')$$

$$= AB'(d + c') + AB(d + c')$$


$$= A(B + B')(d + c')$$

$$= AD + AC'$$

$$\therefore Y = AD + AC'$$

P.T.O. →

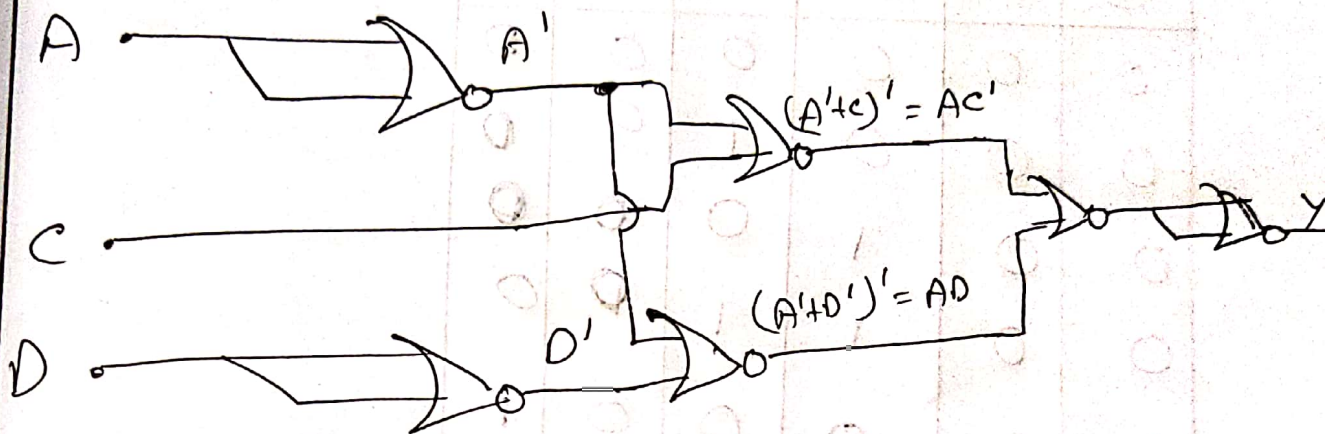The simplified eq. is implemented with NOR Gates as follows:-



P.T.O. →

For LED: Kmap:

$B\bar{C}$	$\bar{E}D$	$\bar{E}'D'$	$E'D$	ED	ED'
$B'\bar{C}'$					
$B'\bar{C}$					
$B\bar{C}$					
$B\bar{C}'$					

	0	1	2	3
4		5	7	6
12		13	1	15
8	1	9	1	11

Groups $\rightarrow 8, 9 \rightarrow AB'\bar{C}'$
 $11, 15 \rightarrow ACD$

$$\therefore Y_L = AB'\bar{C}' + ACD$$

For Ambient Light: Kmap:

$B\bar{C}$	$\bar{E}D$	$\bar{E}'D'$	$E'D$	ED	ED'
$B'\bar{C}'$					
$B'\bar{C}$					
$B\bar{C}$					
$B\bar{C}'$					

1	1	1	1	

Groups $\rightarrow 4, 5, 6, 7 \rightarrow A'B$

$$\therefore Y_A = A'B$$